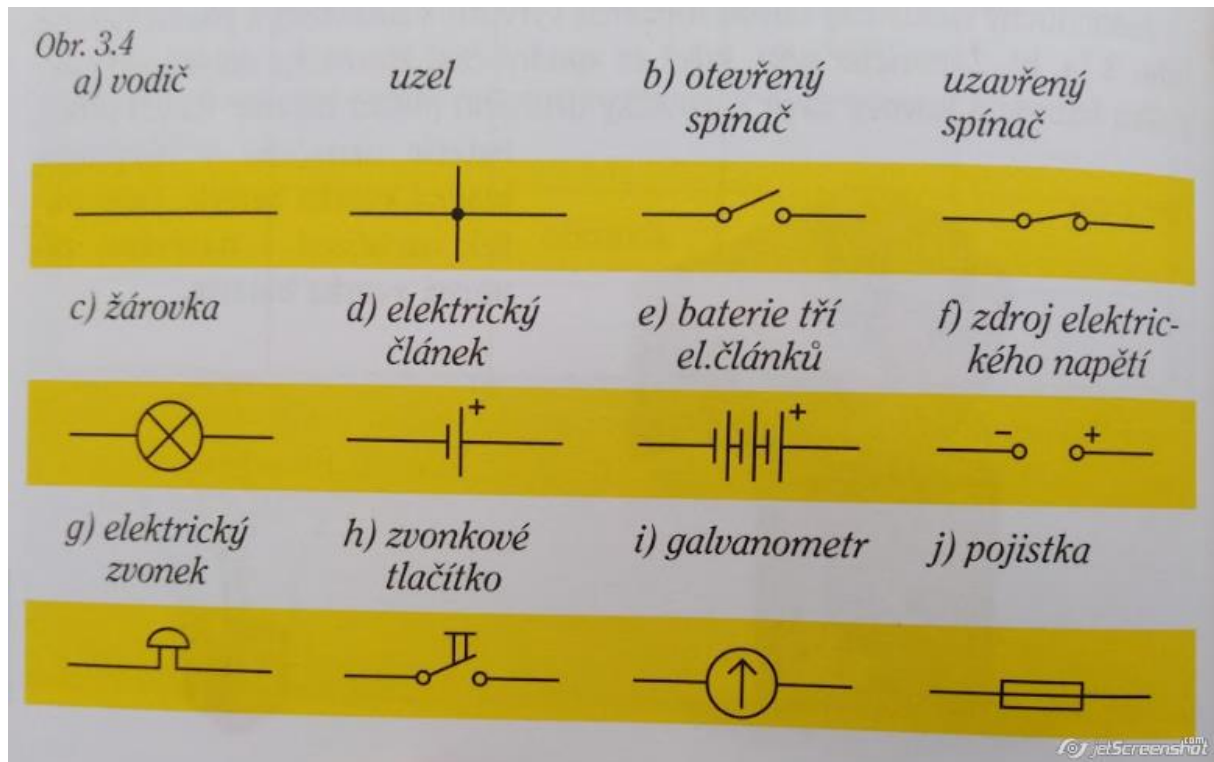


## Elektrický proud

Na str. 118 si zopakujte, co víme o el. proudu

Do sešitu si překreslete Schematické značky ze strany 118 + ampérmetr str. 125 + voltmetr str. 130 + reostat str. 154 a značky z přiloženého obrázku



Prohlédni si nákresy obvodů ze str. 119, čím se liší rozvětvený a nerozvětvený obvod

Zkus si zodpovědět otázky ze strany 120. Odpovědi piš do sešitu.